

TBA 950

Daten für Entwicklungsmuster

Geregelter Impulsgenerator für Transistor-Zeilenendstufen

Monolithisch integrierte Schaltung zur Impulsabtrennung und Zeilensynchronisation in Fernsehempfängern mit Transistor-Zeilenendstufe

Der TBA 950 ist eine Weiterentwicklung des TAA 790. Er enthält das Amplitudensieb (Impulsabtrennstufe) mit Störaustastung, die Bildkippabtrennstufe, die Phasenvergleichsschaltung, eine Schaltstufe zur automatischen Umschaltung der Störbandbreite, den Zeilenoszillator mit Frequenzanschlag, eine Phasenregelschaltung und die Ausgangsstufe. Dank des hohen Integrationsgrades benötigt der TBA 950 nur sehr wenige externe Bauelemente. Er liefert zum Triggern des Bildoszillators aufbereitete Bildsynchronimpulse und ist in der Phasenvergleichsschaltung für Videorecorderbetrieb umschaltbar.

Der TBA 950 wird in zwei Gruppen mit unterschiedlicher Dauer des Ausgangsimpulses geliefert.


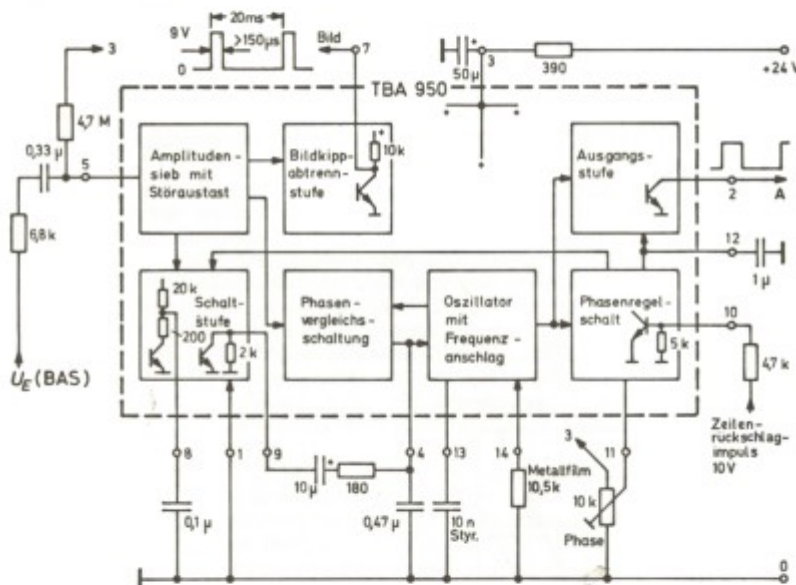


Bild 1: Blockschaltbild des TBA 950 und Meßschaltung für die Kennwerte.

Bild 2:
TBA 950 „A“ im Dual-in-Line-Kunststoffgehäuse TO-116 (Dil)
20 A 14 nach DIN 41 866

Gewicht ca. 1,1 g Maße in mm

Auf besonderen Wunsch ist auch eine Ausführung TBA 950 „B“ in Quad-in-Line (Quil) lieferbar.

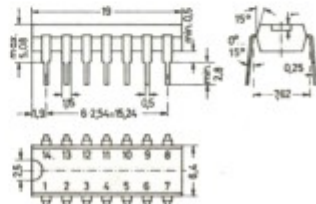

TBA 950

Alle Spannungsangaben sind bezogen auf Anschluß 1.

Grenzwerte

Speisestrom (siehe Bild 6)	I_3	50	mA
Eingangsstrom	I_5	2	mA
Eingangsspannung	U_5	-6	V
Ausgangsstrom	I_2	22	mA
Ausgangsspannung	U_2	12	V
Umschaltstrom	I_8	5	mA
Zeilenrückschlagimpuls-Spitzenstrom	I_{10}	5	mA
Spannung für Sollphaseneinstellung	U_{11}	0 ... U_3	
Umgebungstemperatur	T_U	60	°C

Empfohlene Betriebswerte für die Betriebsschaltungen Bilder 4 bis 6

Eingangsstrom während des Synchronimpulses	I_5	> 5	μ A
Eingangssignal BAS	$U_{E_{ss}}$	3 (1 ... 6)	V
Eingangsstrom während des Zeilenrücklaufs	I_{10}	0,2 ... 2	mA
Umschaltstrom	I_8	> 2	mA
Vorlauf zwischen Ausgangsimpuls an 2 und Zeilenrückschlagimpuls an 10	t_d	< 20	μ s
Stromaufnahme (siehe Bild 6)	I_3	40	mA
Umgebungstemperaturbereich	T_U	0 ... +60	°C

Kennwerte

bei $T_U = 25$ °C, $f_o = 15\,625$ Hz ¹⁾ in der Meßschaltung Bild 1

Spannungsamplitude des Bildsynchronimpulses	U_7	> 8	V
Dauer des Bildsynchronimpulses	t_7	> 150	μ s
Ausgangswiderstand Anschluß 7 (High-Zustand)	R_{A7}	10 (7,5 ... 13)	k Ω
Dauer des Ausgangsimpulses			
TBA 950:1	t_2	22 ... 26	μ s
TBA 950:2	t_2	25 ... 28	μ s
Restspannung am Ausgang bei $I_2 = 20$ mA	$U_{2\,rest}$	< 0,55	V
Oszillatorfrequenz bei $C_{13/1} = 10$ nF, $R_{14/1} = 10\,500$ Ω	f_o	625 ± 1562	Hz

¹⁾ Durch Ändern des frequenzbestimmenden Widerstandes an Anschluß 14 sind diese IC's auch für alle anderen Fernsehnormen verwendbar.



TBA 950

Frequenzfangbereich	$\pm \Delta f_F$	400 ... 800	Hz
Frequenzhaltebereich	$\pm \Delta f_H$	400 ... 800	Hz
Steilheit der Phasenvergleichsregelkreise	df_o/dt_d	2	kHz/ μ s
Verstärkung der Phasenregelung	dt_d/dt_p	20	
Einstellbare Phasenverschiebung zwischen Synchronimpuls des BAS-Signals und Zeilenrückschlagimpuls	t_p	siehe Bild 3	
Phasenlage bei $t_d = 6 \mu$ s, Anschluß 11 offen	t_p	1,6 (0,5 ... 2,7)	μ s

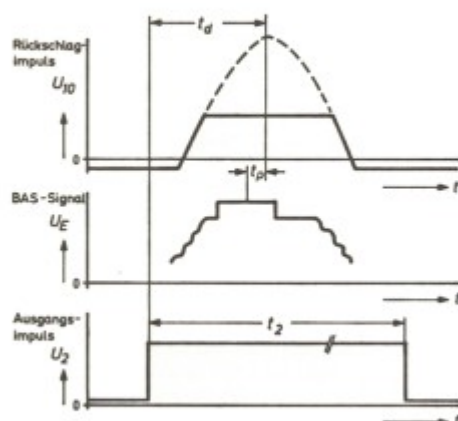


Bild 3: Phasenbeziehungen beim TBA 950. Der begrenzte Zeilenrückschlagimpuls muß den Zeilenimpuls des BAS-Signals beidseitig überlappen.



TBA 950

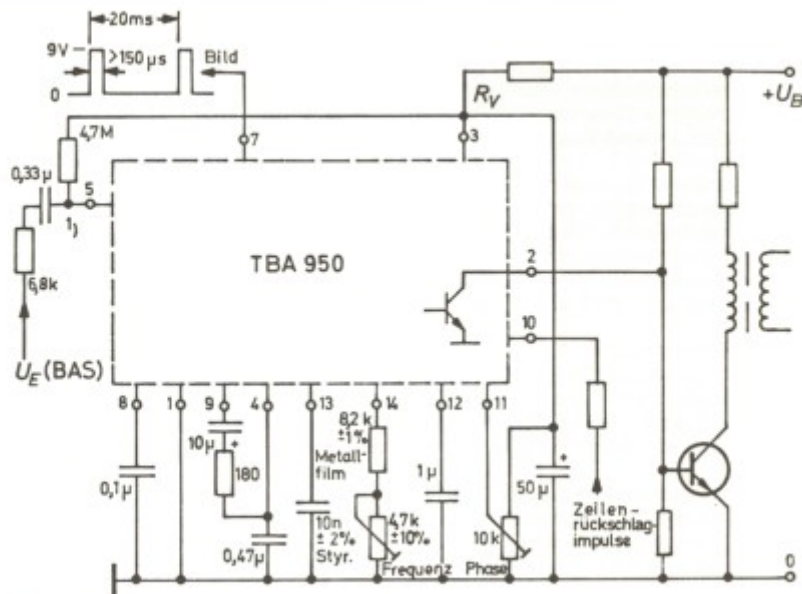


Bild 4: Betriebsschaltung des TBA 950

1) Eingangsschaltung im Empfänger optimieren

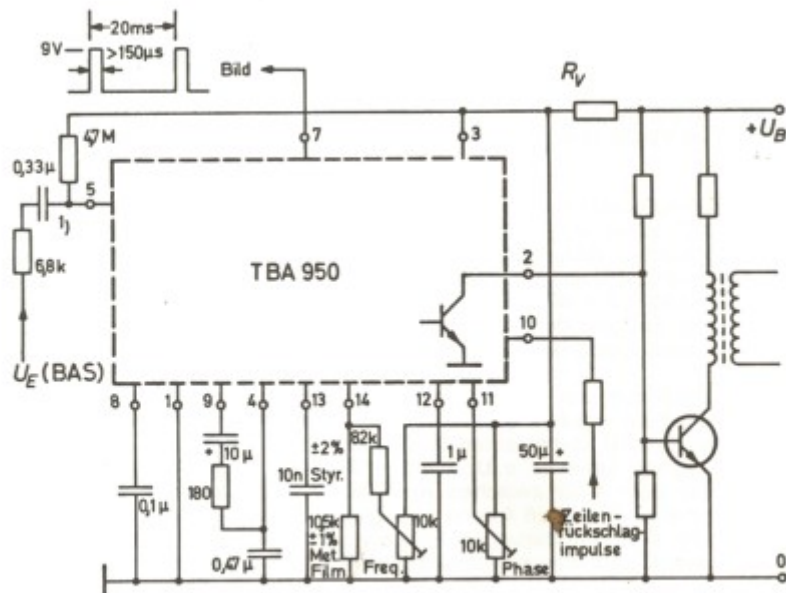


Bild 5: Betriebsschaltung des TBA 950, Alternativvorschlag zur Frequenz-einstellung

1) Eingangsschaltung im Empfänger optimieren



TBA 950

Aufbau und Wirkung des TBA 950

Das Amplitudensieb trennt die Synchronimpulse vom BAS-Signal. Eine Störinverterschaltung, die keine äußeren Schaltungsteile benötigt, sowie eine Integrier-Differenzier-Schaltung befreien das Synchronsignal von Störimpulsen und Rauschen.

Durch mehrfache interne Integration und zweiseitiges Begrenzen wird aus dem Synchronsignalgemisch der Bildsynchronimpuls gewonnen, der am Anschluß 7 zur Verfügung steht. Das bisher zwischen Amplitudensieb und Bildoszillator erforderliche RC-Netzwerk entfällt. Da die Dauer des Bildsynchronimpulses an Anschluß 7 mit Toleranzen behaftet ist, wird empfohlen, mit der Vorderflanke zu triggern.

Der Zeilenoszillator hat als frequenzbestimmendes Glied einen 10-nF-Styrolflexkondensator (an Anschluß 13), der periodisch von zwei internen Stromquellen auf- und entladen wird. Der äußere Widerstand vom Anschluß 14 nach Masse bestimmt die Größe der Ladeströme und damit — zusammen mit dem Oszillatorkondensator — die Oszillatorfrequenz.

In der Phasenvergleichsschaltung wird die Sägezahnspannung des Oszillators mit den Zeilensynchronimpulsen verglichen. Die daraus abgeleitete Regelspannung beeinflusst die Oszillatorfrequenz, wobei eine Begrenzerschaltung (Frequenzanschlag) den Haltebereich auf ± 800 Hz einschränkt.

In der Phasenregelschaltung werden die Sägezahnspannung des Oszillators, die immer einen festen Bezug zum Synchronimpuls hat, und der Zeilenrückschlagimpuls verglichen und dadurch sich etwa ändernde Verzögerungszeiten von Treiberstufe und Zeilenendstufe ausgeregelt. Wird Anschluß 11 nicht beschaltet, so stellt sich die genormte Phasenlage ein. Eine Abweichung davon kann mit dem 10-k Ω -Potentiometer am Anschluß 11 eingestellt werden. Im Einstellbereich ist die Dauer der Ausgangsimpulse (Anschluß 2) konstant. Größere Bildverschiebungen, z. B. infolge unsymmetrischer Bildröhre, sollten mit dem Phasenpotentiometer nicht bewirkt werden, da auf jeden Fall gewährleistet sein muß, daß der Zeilenrückschlagimpuls den Zeilensynchronimpuls beidseitig überlappt, siehe Bild 3.

Die Schaltstufe erfüllt eine Hilfsfunktion. Wenn die ihr von Amplitudensieb und Phasenregelschaltung zugeführten Signale synchron sind, wird dem integrierten Widerstand von 2 k Ω zwischen Anschluß 9 und Masse ein gesättigter Transistor parallelgeschaltet und damit die Zeitkonstante des am Anschluß 4 wirksamen Siebglieds erhöht, wodurch sich für den synchronen Zustand der Fangbereich der Phasenvergleichsschaltung auf ca. 50 Hz verkleinert. Das ist für störungsfreien Betrieb erforderlich.

Die Umschaltung auf kleineren Fangbereich kann für Videorecorderbetrieb blockiert werden. Dafür ist in den Anschluß 8 ein positiver Strom einzuspeisen, z. B. durch einen Widerstand zum Anschluß 3. Bei Videorecorderbetrieb kann es u. U. zweckmäßig sein, einen Widerstand von z. B. 680 Ω oder 1 k Ω zwischen Anschluß 9 und Masse zu legen. Der Kondensator an Anschluß 4 kann gegebenenfalls verkleinert werden (z. B. auf 0,1 μ F). Diese Änderungen haben kaum Einfluß auf den normalen Betrieb des IC und brauchen deshalb nicht umgeschaltet zu werden.



TBA 950

Die Ausgangsstufe liefert am Anschluß 2 Ausgangsimpulse der benötigten Dauer und Polarität zur Ansteuerung des Endstufentreibers. Eine eingebaute Schutzschaltung bewirkt, daß bei absinkender Versorgungsspannung am Anschluß 3, z. B. beim Ausschalten des Empfängers, bis herab zu $U_3 = 4\text{ V}$ am Ausgang 2 definierte zeilenfrequente Impulse zur Verfügung stehen, die beim Unterschreiten von 4 V ausbleiben, ohne daß Impulse undefinierter Dauer und Frequenz auftreten. Beim Anstieg der Versorgungsspannung erscheinen definierte zeilenfrequente Impulse bei $U_3 > 4,5\text{ V}$ am Ausgang. Zwischen $U_3 = 4,5\text{ V}$ und voller Versorgungsspannung treten nahezu keine Änderungen in Form und Frequenz der Ausgangsimpulse auf.

Bild 6:
Diagramm zur Ermittlung des
Vorwiderstandes R_V .

